

Taller Algebr Booleana

1)

a	b	c	d	w
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	X
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	0	X	1	X
11	X	1	1	1
10	0	X	1	X

$$W_{61} = \overline{a}\overline{b}\overline{c}d + \overline{a}\overline{b}c\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}\overline{d}$$

$$W_{62} = \overline{a}\overline{c}d + \overline{a}c\overline{d} + \overline{a}cd + \overline{a}cd$$


$$W_{61} = \overline{c}d + cd = d$$

$$\rightarrow W_{62} = \overline{a}bcd + \overline{a}bcd + \overline{a}bcd + \overline{a}bcd = bcd + bcd = bc$$

$$\rightarrow W_{63} = \overline{a}bcd + \overline{a}bcd + \overline{a}bcd + \overline{a}bcd = acd + acd = ac$$

$$\rightarrow W_{64} = \overline{a}bcd + \overline{a}bcd + \overline{a}bcd + \overline{a}bcd = abc + abc = ab$$
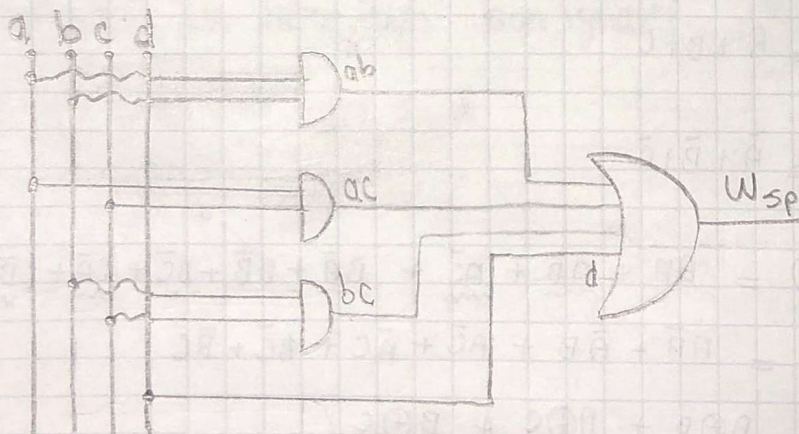
$$\rightarrow W_{sp} = ab + ac + bc + d$$



2)

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	0

Salida X:

AB \ C	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

$$X_{h1} = \bar{A}BC + ABC$$

$$= BC$$

$$X_{h2} = ABC + \bar{A}BC$$

$$= AB$$

$$X_{h3} = ABC + A\bar{B}C$$

$$= AC$$

$$X_{sp} = BC + AB + AC$$

Salida Y

AB \ C	0	1
00	0	1
01	1	1
11	1	0
10	1	1

$$Y_{G1} = A + B + C$$

$$Y_{G2} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$$


$$Y_{ps} = (A+B+C)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) = \cancel{A\bar{A}} + \underline{A\bar{B}} + \underline{A\bar{C}} + \underline{B\bar{A}} + \cancel{B\bar{B}} + \underline{B\bar{C}} + \underline{C\bar{A}} + \underline{C\bar{B}} + \cancel{C\bar{C}}$$

$$Y_{ps} = A\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{C} + \bar{A}C + B\bar{C} + \bar{B}C$$

$$Y_{ps} = A \oplus B + A \oplus C + B \oplus C$$

diseño del circuito del punto 2)

Circuito lógico:

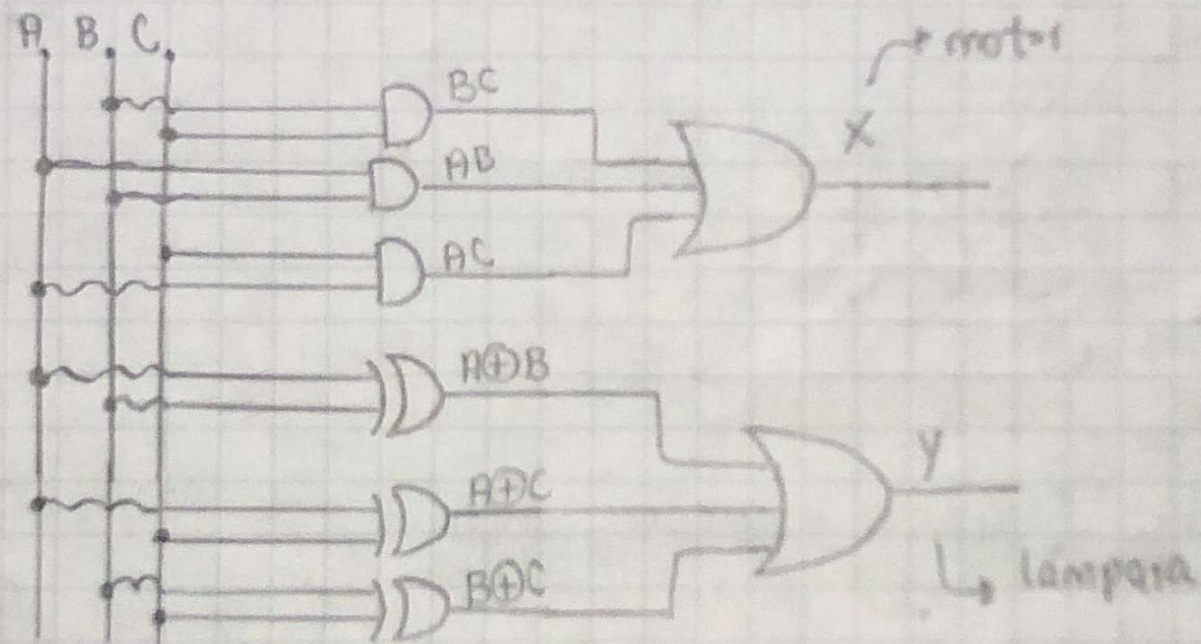

$$9 < n \leq 15$$

variables iguales es par

Scribe

4)

a	b	c	d	x
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$X_{sp} = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd\bar{d}$$

$$a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + abcd$$

Simplificación por Karnaugh

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1 _{m1}	0	1 _{m2}	0
	01	0	1 _{m3}	0	1 _{m4}
	11	1 _{m5}	0	1 _{m6}	0
	10	0	1 _{m7}	0	1 _{m8}

$$X_{m1} = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$$

$$X_{m2} = \bar{a}\bar{b}cd$$

$$X_{m3} = \bar{a}b\bar{c}\bar{d}$$

$$X_{m4} = \bar{a}bcd\bar{d}$$

$$X_{m5} = a\bar{b}\bar{c}\bar{d}$$

$$X_{m6} = a\bar{b}cd$$

$$X_{m7} = ab\bar{c}\bar{d}$$

$$X_{m8} = abcd\bar{d}$$

$$X_{sp} = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd\bar{d} \\ a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}cd + ab\bar{c}\bar{d} + abcd$$

La simplificación por procedimientos algebraicos y por el método de Karnaugh son iguales


5)

a	b	L
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$L_{sp} = \bar{a}b + a\bar{b} = \underline{a \oplus b} \quad \checkmark$$

$$L_{ps} = (a+b)(\bar{a}+\bar{b}) = a\bar{a} + a\bar{b} + b\bar{a} + b\bar{b}$$
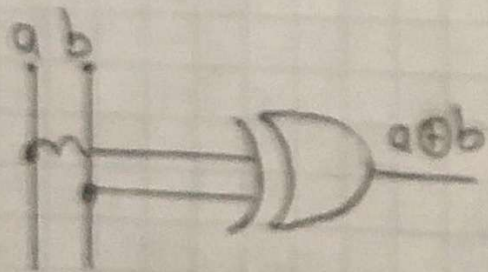
$$L_{ps} = a\bar{b} + \bar{a}b = \underline{a \oplus b} \quad \checkmark$$



6)

A	B	C	D	P
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

0 → desactivado
1 → activado

proceso se detiene
con P → 0

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Groupings:
 G_1 : (00, 01) for AB=00
 G_2 : (00, 10) for CD=00
 G_3 : (00, 01) for AB=00


$$P_{G_1} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D = \bar{A}\bar{C}\bar{D}$$

$$P_{G_2} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$$

$$P_{G_3} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} = \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$

$$\Rightarrow P_{SP} = P_{G_1} + P_{G_2} + P_{G_3}$$
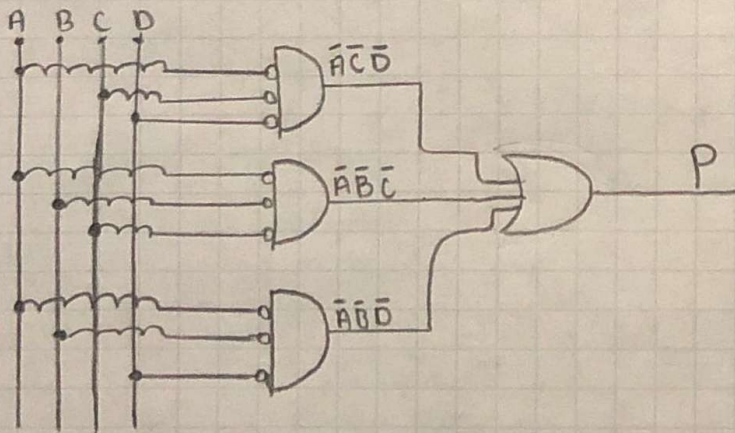
$$P_{SP} = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D}$$



7)

e f g h $S_1 S_2$

* 0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
* 2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1
* 4	0	1	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	1
* 6	0	1	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	1
* 8	1	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	1
* 10	1	0	1	0	1	0
11	1	0	1	1	1	1
* 12	1	1	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	1
* 14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	1	1

 $S_1=1$

$$S_1 \rightarrow 1 \quad \text{si: } 9 < N \leq 15$$

$$S_2 \rightarrow 0 \quad \text{si: } \begin{cases} N=0 \\ N \% 2 = 0 \end{cases}$$

→ S_1 por sumas de productos

$$S_1 = \overline{e}\overline{f}g\overline{h} + \overline{e}fgh + e\overline{f}g\overline{h} + e\overline{f}gh + efg\overline{h} + efg\overline{h}$$

$$S_1 = \overline{e}fg + e\overline{f}g + efg = \overline{e}fg + efg$$

→ S_2 por sumas de productos:

$$S_2 = \overline{e}\overline{f}g\overline{h} + \overline{e}fgh + \overline{e}fgh + \overline{e}fgh + \overline{e}fgh + \overline{e}fgh + \overline{e}fgh + \overline{e}fgh$$

$$S_2 = \overline{e}\overline{f}h + \overline{e}fh + \overline{e}fh + \overline{e}fh$$

$$S_2 = \overline{e}h + \overline{e}h = h$$

$$* S_1 = \overline{e}fg + efg$$

$$* S_2 = h$$

Comparador binario

Restricciones

S0

S1

S2

"1"

$$A = A_1 A_2$$

$$B = B_1 B_2$$

XNOR

1

0

0

1

2ⁿ

1

2

3

4

A	B	S0	S1	S2
A ₁ A ₂	B ₁ B ₂			
0 0	0 0	0	0	1
0 0	0 1	0	1	0
0 0	1 0	0	1	0
0 0	1 1	0	1	0
0 1	0 0	1	0	0
0 1	0 1	0	0	1
0 1	1 0	0	1	0
0 1	1 1	0	1	0
1 0	0 0	1	0	0
1 0	0 1	1	0	0
1 0	1 0	0	0	1
1 0	1 1	0	1	0
1 1	0 0	1	0	0
1 1	0 1	1	0	0
1 1	1 0	1	0	0
1 1	1 1	0	0	1

$$(A + \bar{B} + C + \bar{D})(\bar{A} + B + C + D)$$

$$\bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

S0

A \ B	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0

G₁ G₂ G₃

S1

A \ B	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

G₁ G₂ G₃

S2

A \ B	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

G₁ G₂ G₃

S0

$$G_1 = (\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2)$$

$$= A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 (\bar{A}_1 + A_1) = A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2$$

$$G_2 = (A_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 A_2 \bar{B}_1 B_2) = A_1 A_2 \bar{B}_2 (\bar{B}_1 + B_1) = A_1 A_2 \bar{B}_2$$

$$G_3 = (A_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 A_2 \bar{B}_1 B_2 + A_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 B_2)$$

$$= (A_1 A_2 \bar{B}_1 (\bar{B}_2 + B_2) + A_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 (\bar{B}_2 + B_2)) = A_1 A_2 \bar{B}_1 + A_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1$$

$$= A_1 \bar{B}_1 (A_2 + \bar{A}_2) = A_1 \bar{B}_1$$

$$S0 = A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + A_1 A_2 \bar{B}_2 + A_1 \bar{B}_1$$

S1

$$G_1 = (\bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 \bar{B}_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 B_2) = \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 (\bar{B}_2 + B_2) = \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1$$

$$G_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 B_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 \bar{B}_2 + A_1 \bar{A}_2 B_1 B_2 + A_1 \bar{A}_2 B_1 \bar{B}_2$$

$$(\bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 (\bar{B}_2 + B_2) + A_1 \bar{A}_2 B_1 (\bar{B}_2 + B_2)) = \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 + A_1 \bar{A}_2 B_1$$

$$= \bar{A}_2 B_1 (\bar{A}_1 + A_1) = \bar{A}_2 B_1$$

$$G_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 B_2 + A_1 \bar{A}_2 B_1 B_2 = \bar{A}_2 B_1 B_2 (\bar{A}_1 + A_1) = \bar{A}_2 B_1 B_2$$

$$S1 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 B_1 + \bar{A}_2 B_1 + \bar{A}_2 B_1 B_2$$

S2

$$G_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2$$

$$G_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 B_2$$

$$G_3 = \bar{A}_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2$$

$$G_4 = \bar{A}_1 A_2 \bar{B}_1 B_2$$

$$S2 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{B}_1 B_2 + \bar{A}_1 A_2 \bar{B}_1 \bar{B}_2 + \bar{A}_1 A_2 \bar{B}_1 B_2$$